


	<p>Алгоритмические и логические основы цифровой вычислительной техники / Компьютерные системы и сети</p>
	<p>БГТУ кафедра ПИ</p> <p>доцент Самаль Дмитрий Иванович dmitry_samal@mail.ru, а.408-1</p> <p>Лекция 3 «Основы схемотехники. Триггеры»</p> <p>2020</p>

1

	<p>План лекции</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Временная диаграмма сигналов 2. Переход от микроэлектроники к схемотехнике 3. Понятие триггера. Классификация 4. Цифровой логический уровень 5. Трансляция vs Интерпретация <p> - обязательный вопрос к зачёту</p>

Слайд 2

2

Двоичный код сигналов

!

Виды кодирования (и передачи) сигнала

Последовательное

за 1 момент времени (такт) передается только 1 бит информации.

- медленнее

Параллельное

за 1 момент времени (такт) передается одновременно несколько бит (по параллельным каналам).

- рассинхронизация (на практике не более 30м)

Не путать с параллельной/последовательной передачей пакетов!

Кодовая комбинация

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1

Униполярный двоичный код

Слайд 3

3

Двоичный код сигналов

!

Виды кодирования (и передачи) сигнала

Последовательное

за 1 момент времени (такт) передается только 1 бит информации.

- медленнее

Параллельное

за 1 момент времени (такт) передается одновременно несколько бит (по параллельным каналам).

- рассинхронизация (на практике не более 30м)

Не путать с параллельной/последовательной передачей пакетов!

Рассинхронизация при параллельной передаче битов

отправитель

получатель

0 1 1 0

1 1 0 1

2 0 1 1

1 1 1

1 0 0

1 1 1

Слайд 4

Коробейка А.А., Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, контекст

4

2

Временная диаграмма сигналов !



Рис. 3.14 Исходные временные диаграммы

Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис
Слайд 5

5

Временная диаграмма сигналов

 


Рис. 2.66 Задержка схемы


Рис. 2.67 Задержка распространения и задержка реакции

На Рис. 2.67 синим и серым цветом показаны соответственно задержки распространения и задержка реакции буфера. На рисунке показано, что вход A изначально имел или ВЫСОКОЕ, или НИЗКОЕ значение, и оно изменяется на противоположное в определенный момент времени; нас интересует только факт, что оно (значение A) изменилось, но не его конкретное значение. В ответ, спустя некоторое время, меняется Y. Стрелки показывают, что Y может начать меняться через временной интервал t_{cd} после изменения A, и что Y точно установится в новое значение не позднее, чем через интервал t_{pd} .

Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис – Стр. 235
Слайд 6

6

Временная диаграмма сигналов

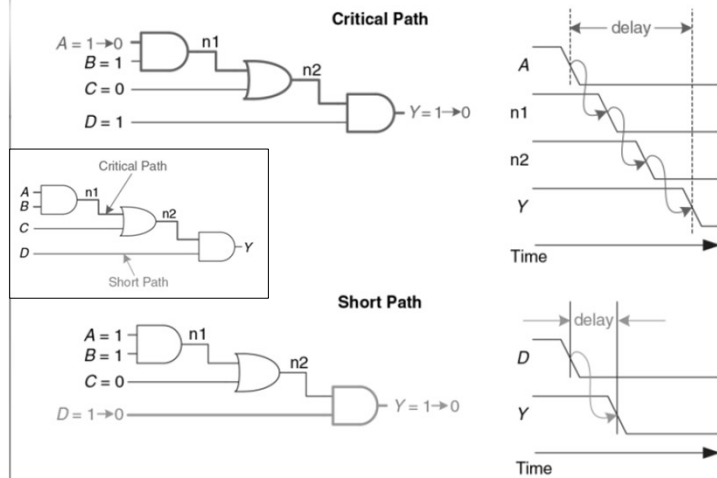

Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис - СТР. 237-238
Слайд 7

7

Временная диаграмма сигналов

 


Рис. 2.10. Вид выходного опорного синхросигнала

Слайд 8

8

Временная диаграмма сигналов

 


Рис. 8.39 Временные диаграммы синхросигнала и данных, контролируемые сигналами CKE, CKP и SAMPLE

Цифровая схемотехника и архитектура компьютера,
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

Слайд 9

9

Временная диаграмма сигналов


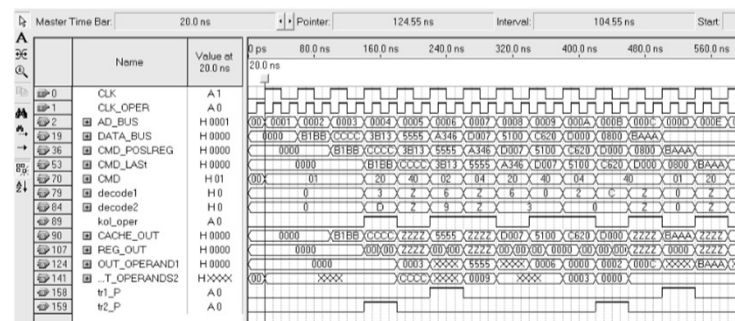



Рис. 5.3. Пример результатов моделирования конвейера команд процессора

Слайд 10

10

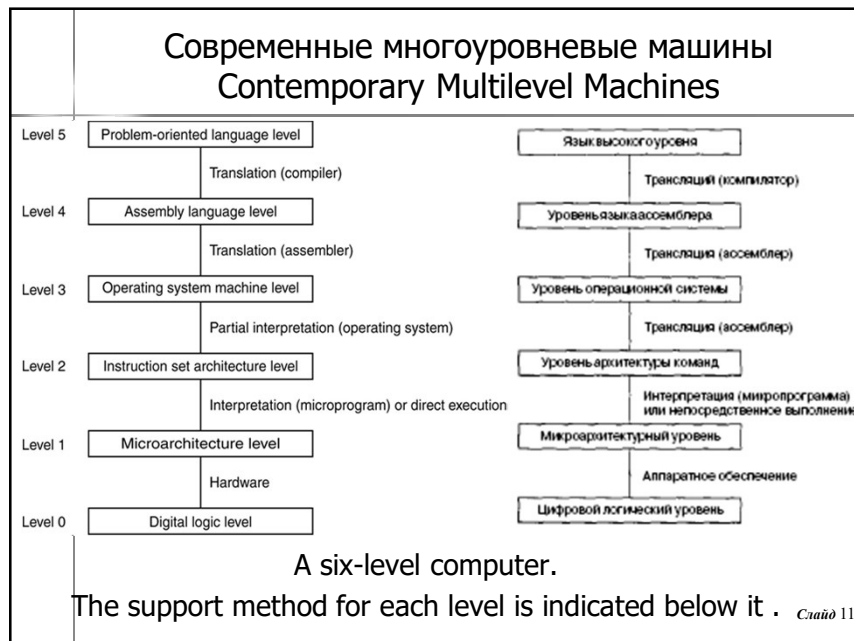


11

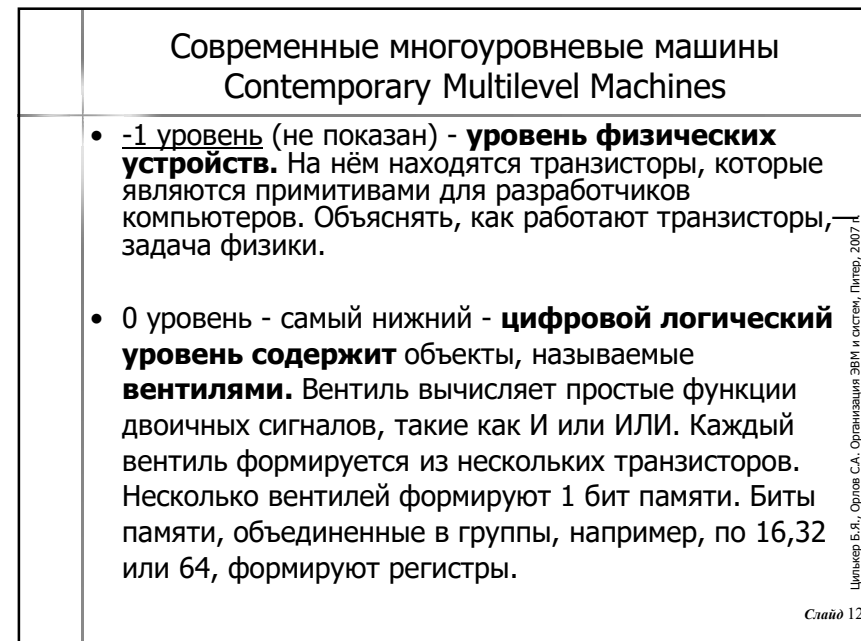

12

Модель транзистора

 

N-P-N




P-N-P

PNP транзисторы открываются напряжением отрицательной полярности, NPN - положительной. В NPN транзисторах основные носители заряда - электроны, а в PNP - дырки, которые менее мобильны, соответственно NPN транзисторы быстрее переключаются.

13

13

Логические элементы

 

- (a) – НЕ, NOT, Инвертор
 (b) – И-НЕ, NAND, Штрих Шеффера
 (c) – ИЛИ-НЕ, NOR, Стрелка Пирса

Э. Таненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.

14

14

Триггер



Триггер (от англ. *trigger* — защёлка) – логический элемент, способный хранить один разряд двоичного числа.



Михаил Александрович Бонч-Бруевич (1888–1940) – русский и советский радиотехник, основатель отечественной радиоламповой промышленности. Работал в области радиовещания и дальней связи на коротких волнах. В 1918 году предложил схему переключающего устройства, имеющего два устойчивых рабочих состояния, под названием «катодное реле». Это устройство впоследствии было названо триггером.




ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. Изд-во ВМК

15

RS-триггер

Схема хранения разряда двоичного числа

 

Новое состояние триггера

Q	R	Q
0	0	0
1	0	1

При R=0 и S=0, триггер сохраняет исходное состояние

Что происходит при значениях R=0 и S=1?

Что происходит при значениях R=1 и S=0?

Устойчивое состояние невозможно

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. Изд-во ВМК

16

Триггер !

Режим работы триггера	Вход R (сброс)	Вход S (установка)	Состояние триггера Q
Хранение предыдущего состояния	0	0	Q
Установка триггера в 0	1	0	0
Установка триггера в 1	0	1	1
Запрещенное состояние	1	1	Недопустимо

Триггер используется для хранения информации в оперативной памяти и внутренних регистрах компьютера. Память содержит миллионы триггеров.

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ, Изд-во Бинном

17

Статическое и динамическое ОЗУ !

SRAM, на 6 транзисторах (а по факту – это триггер) – быстрее, менее чувствительны к внешним излучениям

DRAM

Простота схемы DRAM позволяет достичь высокой плотности размещения, в итоге, *снизить стоимость*. *Главный недостаток - что накапливаемый на конденсаторе заряд со временем теряется. Среднее время утечки заряда DRAM составляет сотни(десятки) миллисекунд, поэтому, заряд следует регенерировать.*

Слайд 18

18

Триггера и регистры



Триггер – простейший элемент памяти (1 bit)
N-разрядный регистр – набор из N триггеров с общим тактовым сигналом. Таким образом, все биты регистра обновляются одновременно. Регистр является ключевым блоком при построении большинства последовательных схем.



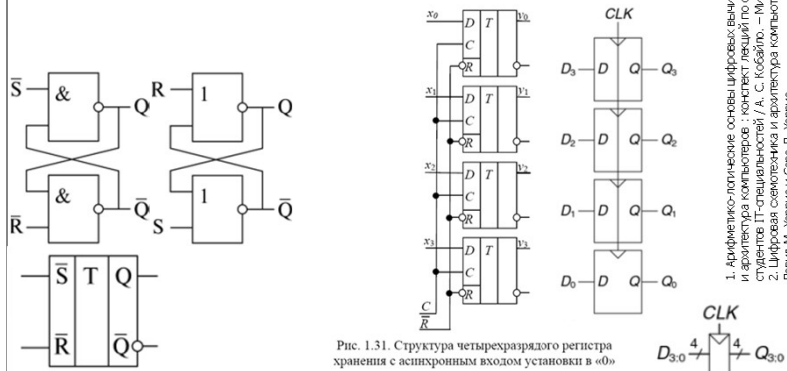


Рис. 1.31. Структура четырехразрядного регистра хранения с асинхронным входом установки в «0»

JK-триггер

 

Circuit

 


Symbol

Trigger	Inputs		Output				Inference
			Present State		Next State		
CLK	J	K	Q	Q'	Q	Q'	
	x	x	-		-		Latched Защёлкнут
	0	0	0	1	0	1	No Change Без изменений
			1	0	1	0	
	0	1	0	1	0	1	Reset Сброс
			1	0	0	1	
	1	0	0	1	1	0	Set Установка
			1	0	1	0	
	1	1	0	1	1	0	Toggles Переключение
			1	0	0	1	

Master-Slave или двухтактный триггер

The Master-Slave JK Flip Flop

 


«MS-триггер», слэнговое название любого двухтактного синхронного триггера.
Правильно говорить либо «двухтактный JK-триггер» либо (в крайнем случае) «MS JK-триггер»

https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_2.html

21

Master-Slave или двухтактный триггер


 


Если сигнал $C=1$, то первая ступень находится в режиме приема информации, а вторая - в режиме хранения, так как сигнал синхронизации на её входе равен нулю.
Если $C=0$, то первый триггер переходит в режим хранения, а второй - в режим приема информации и копирует состояние первого триггера. Именно в этот момент информация появляется на выходе триггера (Q).

https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_2.html

22

Master-Slave или двухтактный триггер

  



Зачем нужны двухтактные триггеры? Во-первых, они имеют высокую помехоустойчивость, а во-вторых, с помощью двухтактного D – триггера можно задержать сигнал на время равное периоду синхронизации (в одноктактных – только на время паузы).

<https://helpiks.org/6-52763.html>

23

D-триггер и T-триггер

  D-триггер – простейший элемент памяти (1 bit)




Синхронный двухтактный T-триггер

24

24

Основные логические блоки

 


По этой временной диаграмме видно, что триггер-защелка хранит данные на выходе только при нулевом уровне на входе синхронизации. Если же на вход синхронизации подать активный высокий уровень, то напряжение на выходе триггера будет повторять напряжение, подаваемое на вход этого триггера. Входное напряжение запоминается только в момент изменения уровня напряжения на входе синхронизации с высокого уровня на низкий уровень. Входные данные как бы «защелкиваются» в этот момент, отсюда и название — «триггер-защелка».

25

25

Latches - Защёлки

 

При $R=S=0$ два стабильных состояния:

(a) Защёлка ИЛИ-НЕ (NOR) в состоянии 0.


(b) Защёлка ИЛИ-НЕ (NOR) в состоянии 1.

$R=S=1$ – запрещено в следствие неопределённости при возврате к $R=S=0$.

Слайд 26

26

Latches - Защёлки

 


Синхронные RS-защёлки.
A clocked SR latch.

Слайд 27

27

Latches - Защёлки

 

Синхронная D защёлка - A clocked D latch.
(Используется 11 транзисторов).


Слайд 28

28

Flip-Flops - Триггеры



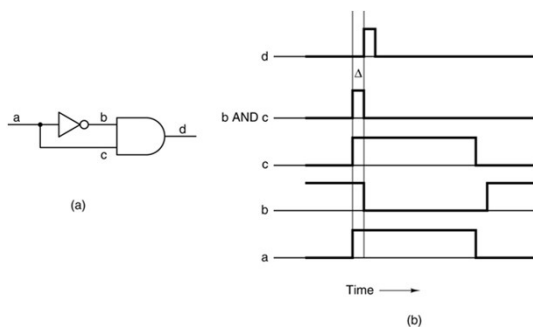Защёлки запускаются уровнем сигнала, триггеры – фронтом!




(a) A pulse generator.

(b) Timing at four points in the circuit.

Слайд 29

29

Flip-Flops

 

A D flip-flop.

D- триггер (на практике используются более сложные схемы).

Слайд 30

30

Временная диаграмма сигналов



Рис. 3.14 Исходные временные диаграммы

Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Дэвид М. Хэррис и Сара Л. Хэррис

Слайд 31

31

Классификация триггеров



Рис. 1.6. Классификация триггерных схем

1. Арифметико-логические основы цифровых вычислительных машин
и архитектура компьютеров : конспект лекций по одной из дисциплин для
студентов IT-специальности / А. С. Ковалев. – Минск : ВПЦ, 2015. – 112 с.

32

32

Flip-Flops


 


Рис. 1.9. Условно-графические обозначения RS-триггера с различной синхронизацией:

 a – статическая синхронизация; *б* – статическая инверсная синхронизация;
в – динамическая синхронизация передним фронтом синхросигнала;
г – динамическая синхронизация задним фронтом синхросигнала




D latches and flip-flops. D – защёлки (a,b) и триггеры (c,d).

Триггер (c) меняет состояние на возрастающем фронте (с 0 на 1), а (d) – на заднем фронте (с 1 на 0). У многих схем есть #Q, Set (Preset) → Q=1, Reset (Clear) → Q=0

Слайд 33

33

Реальные схемы триггеров

 



Please note that this diagram is provided only for the understanding of logic operations and should not be used to estimate propagation delays.

54AC/74AC109 • 54ACT/74ACT109
 Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop

Connection Diagrams

Pin Assignment
 for DIP, Flatpak and SOIC

Logic Symbols

  

TL/F/9923-3


February 1983

National Semiconductor

Слайд 34

34

Flip-Flops

 


Два независимых D-триггера на одной микросхеме (Dual D flip-flop).

Слайд 35

35

Flip-Flops

 


Восьмиразрядный триггер (Octal flip-flop) – в качестве восьмиразрядного регистра.

Слайд 36

36

Комбинационная схема

A	B	C	M
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

 


Э. Танненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.

37

37

Полусумматор

A	B	Sum	Carry
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

 


Э. Танненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.

38

38

Полный сумматор

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

 


Э. Таненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.

39

39

Схема сдвига

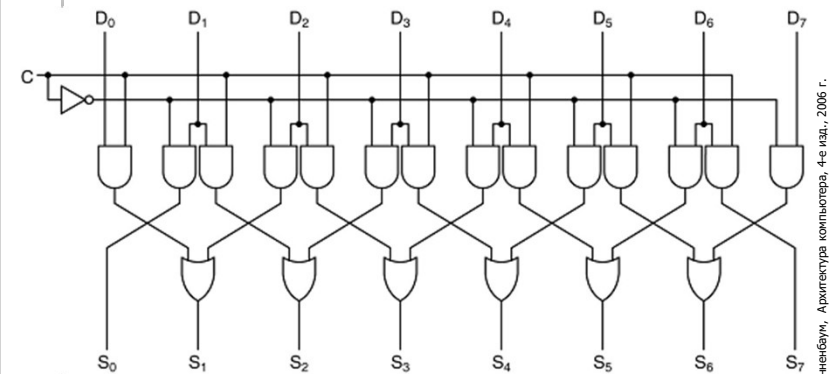


Э. Таненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.

40

40

Мультиплексоры и шифраторы

Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексорами называются устройства, которые позволяют подключать несколько входов к одному выходу. Демультиплексорами называются устройства, которые позволяют подключать один вход к нескольким выходам. В простейшем случае такую коммутацию можно осуществить при помощи ключей.

 


Слайд 41

41

Мультиплексоры и шифраторы

Один из входов элемента будем рассматривать как информационный вход электронного ключа, а другой вход — как управляющий.

 


Слайд 42

42

Мультиплексоры и шифраторы

Управление требует много входов, поэтому в состав мультиплексора включают дешифратор. Это позволяет управлять переключением входов микросхемы на выход при помощи двоичных кодов.

 


Слайд 43

43

Мультиплексоры и шифраторы



Принципиальная схема демультиплексора, управляемого двоичным кодом

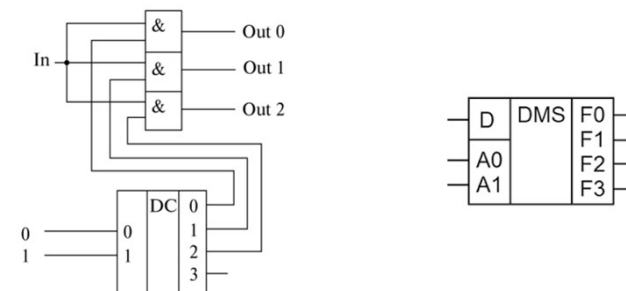

Слайд 44

44

Мультиплексоры и шифраторы

  

Э. Таненбаум, Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г.
Слайд 45

45

Вопросы к лекции

1. Что такое временная диаграмма?
2. Критический и короткий пути схемы, в чём разница?
3. Почему в RS-триггере запрещена комбинация входных сигналов – «11»? Что будет происходить при этой комбинации в JK – триггере?
4. Каким образом на физическом уровне триггер «хранит» информацию?
5. Как из MS D-триггера, получить асинхронный T-триггер?
6. Классификация триггеров и их обозначение – по обозначению триггера требуется определить его режим работы и восстановить таблицу истинности.
7. В чём принципиальная разница между трансляцией и интерпретацией.

Слайд 46

46